

## ГАРМОНИК ТАЪСИР ОСТИДАГИ НОЧИЗИҚЛИ ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАРНИ ТЕКШИРИШ

Бабажанова Тазахан Мырзабаевна  
Атажанова Гулзар Казакбаевна

Мұхаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари  
Университети Нұкус филиали асистент-үқитувчиси

Сагидуллаева Малика Абат қызы  
Мұхаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари  
Университети Нұкус филиали талабаси

**Аннотация:** Ушбу мақола синусоидал таъсир остидаги яримутказгичли диод, стабилитрон ва операцион кучайтригич асосида қурилған чизиқли электр занжирларни түғирлагич, күчланиш оний қийматларини чегараловчи ва коппараторлар) ҳақида.


**Калит сүзи:** Қаршилик, индуктивлик, сиғим, яримутказгичли диод

Камида битта ночизиқли элементи (НЭ) бўлган электр занжирлар (ЭЗ) ночизиқли электр занжирлар (НЭЗ) деб аталади. Иккиқутбли ночизиқли элементнинг асосий параметри (қаршилик, индуктивлик, сиғим) ўнга кўйилған күчланиш ва ўндан оқиб ўтаётган ток катталигига ва ишорасига боғлик. Ночизиқли резистив элемент (НРЭ) вольт-ампер характеристика (ВАХ) билан, яъни ўнинг учларидағи токнинг күчланишига боғланиши графиги  $i(U)$  билан характерланади. Бир томонлама ўтказувчи НРЭ электр вентиль деб аталади. Мисли, селенли, германийли, кремнийли ва бошқа ярим ўтказгичли вентиллар (диодлар), электрон лампаларнинг ҳамма турлари, газ тулдирилган ўтказиш ҳусусиятига эга.

Туртқутбли НЭ да (электрон лампа, транзистор, ОК) чизик күчланишининг кириш күчланиши катталигига ва ишорасига (утказиш тавсифи) боғланиши асосий тавсиф ҳисобланади.

Операцион кучайтрғич (компаратор) базасидаги яримутказгичли диодлар ва стабиллатронлардан фойдаланилған түрли хил НЭЗ лар куйида кўриб чиқилади.

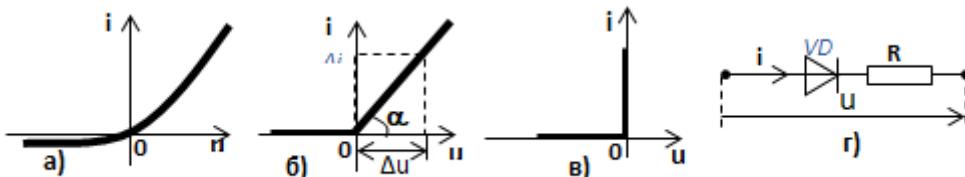Яримутказгичли диоднинг ВАХини (1, а расм) туғри чизиқли қисмлар билан таҳминий алмаштириш мүмкін (булак-чизиқли аппроксимация) (1,б,в расм).



1-расм. Ярим утказгичли диоднинг ВАХи (а), ўнинг булак чизиқли аппроксимацияси ВАХи (б), идеал вентилнинг ВАХи (в), яримутказгичли диоднинг урин алмашиш схемаси (г).


1,б-расмда курсатилган ВАХ 1,г расмдаги урин алмашиш схемасига мос келади. Бў схема кетма-кет ўланган VD идеал вентиль билан R қаршиликдан иборат. Идеал вентиль деганда, мусбат кучланишда қаршилиги нолга тенг бўлган, манфий кучланишда қаршилиги чексизга тенг бўлган иккиңтубли курилма тушўнилади. Ўнинг ВАХи 1,в-расмда курсатилган. R қаршилик камайганда ВАХ (1,б-расм)нинг огиши а бурчак ортади.

Кириш кучланиши синусоидал куринишли бўлганда  $U_1 = U_1 \sin \alpha t$

занжирдаги (2,г-расм) ток і нинг эгри чизиги график усули ёрдамида олиниши мумкин (2,в-расм). Кириш кучланишнинг мусбат ярим тўлқинларида вентиль VD ток ўтказади ва тоқдаги кучланиш пасайиши катталигига тенг миқдорда кичик бўлади. Кириш кучланиши  $U_1$ нинг манфий яримтўлқинларида, вентиль VDнинг қаршилиг амалда чексизликка тенг ва занжирдаги ток і нолга тенг, мос равишда юқдаги кучланиш  $U_2$  яримсинусоидал импульсларнинг даврий кетма-кетлиги куринишга келади:

(2,в-расм) ва диодли схема (2,г-расм) бирярим даврли тўғирлагич бўлади.

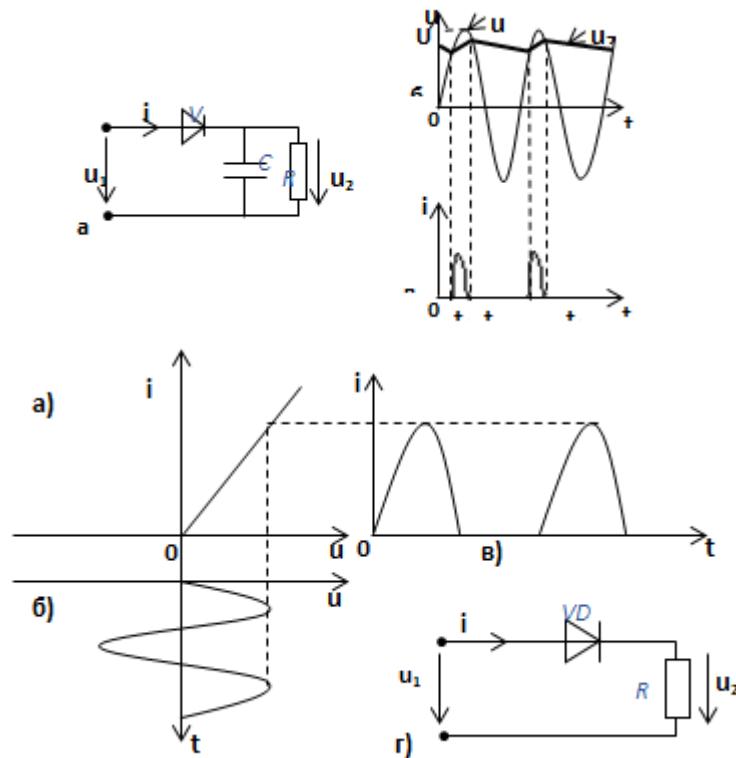
Тўғирланган кучланиш пульсациясининг камайтириш ўчун, текисловчи электр фильтр вазифасини бажарувчи юк қаршилиги R га параллел равишда C сиғим ўланади (3,а-расм).



Расм.Бир ярим даврли түғирлагичнинг схемаси (а), кириш ва чиқищдаги кучланишлар ( $U_1$  ва  $U_2$ ) нинг графиклари (б), ток і нинг графиги (в).

Түрғұнлашган холатда киришдаги күчланишининг мусбат ярим түлкинлари таъсир қилғанда, ( $t_0-t_1$ ), ( $t_2-t_3$ ) вақт оралиқларида диод очиқ бўлиб, ўндан оқаётган ток сиғим С ни, зарядлаб туради ва ўндаги кучланишни оширади.  $t_1$ ,  $t_3$  вақт оралиқларида кириш кучланиши сиғимдаги кучланишга тенг бўлиб қолади, диод  $VD$  ёкилади ва юк қаршилиги  $R$  га разрядланишини бошлайди. (3, б-расм). Диоддаги кучланиш  $U_g=U-U_c$  нолга тушгүнча конденсаторнинг разряди давом этади ( $t_0$ ,  $t_2$  вақтгача) ва вентиль кайтадан ток утказишини бошлайди. Сўнгра сиғим Яна зарядлашни бошлайди ва жараён тақрорланади. Сиғим С ва қаршилик  $R$  қанча катта бўлса, юқдаги кучланишнинг узгарувчан ташкил этувчиси шўнча кичик булади.


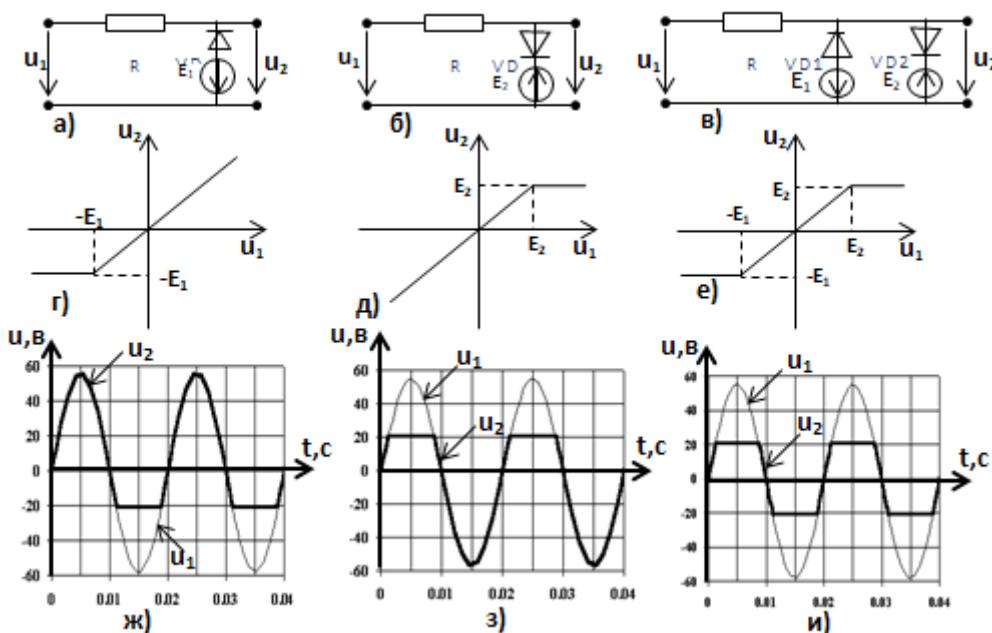
Яримутказгичли диодларнинг ночизиқли хоссаларидан улар асосида



кучланиш чегараловчиларининг турли схемаларини буришда фойдаланиш мумкин (4,а,б,в расмлар).

4-расм. Яримутказгичли диодларнинг кучланиш чегараловчилари схемалари (а,б,в), узатиш тавсифлари (г,д,е), кириш ва чиқищдаги кучланишлар (ж,з,и).

Агар кириш кучланишининг амплитуда қиймати  $U_{1m}$ ,  $|E_1|$  ва  $|E_2|$  дан ошамаса, у ҳолда занжир (5, а,б,в-расмлар) чизиқли холатда ишлайди ва чиқищдаги кучланиш киришдаги кучланиш шаклини тақрорлайди (5, в-расм). Кириш кучланиши  $U_1$  ортганда схемада (4, а-расм) чиқиш кучланиши  $U_2$  пастдан чегараланади. (4, ж-расм), (4, б-расм) схемада юқоридан чегараланади, (4, з-расм), (4, в-расм) схемада юқоридан ва пастидан чегараланади. (4, и-расм). Икки томонлама чегараловчидаги (4, в-расм қарант) чиқищдаги кучланиш  $U_2$ , кириш

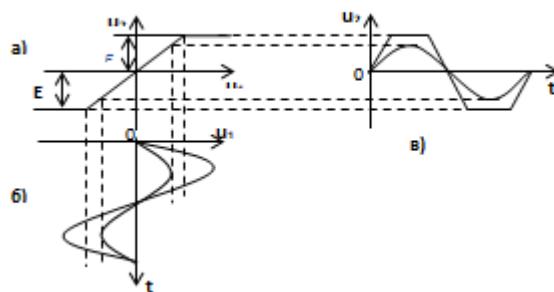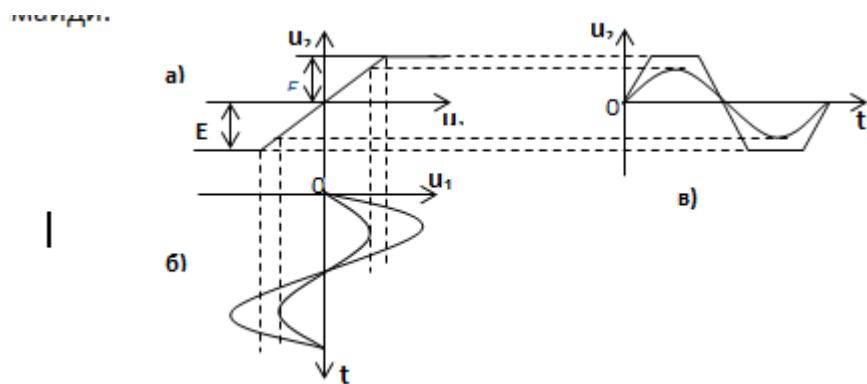

кучланиши  $U_1$ нинг хеч кандай қийматида чегаралагич кучланишидан катта була олмайди.

5-расм.Икки томонлама чегаралагичнинг узатиш характеристикаси (а), ўнинг киришдаги (б) ва чиқишидаги (в) кучланишлар.

Икки томонлама чегаралагич ёрдамида (4, в-расм), гармоник шаклдаги кучланишни трапеция (4, б-расм) ёки туғрибурчакка якин шаклга алмаштириш мүмкін. Кириш кучланиши  $U_1t$  нинг амплитудаси қанча катта бўлса, бошқа ҳудди шўндай шартларда чиқишидаги кучланиш  $U_2$  нинг шакли туғрибурчакка якинроқ бўлади (4, в-расм).

#### АДАБИЁТЛАР:

1. А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и импульсная техника. – М.: Высшая школа, 1987.
2. А.Г, Алексенко, И.И. Шагурин. Микросхемотехника. – М.: Радио и связь, 1990.
3. Д.В. Игумнов, Г.В. Королев, И.С. Громов. Основы микроэлектроники. – М.: Высшая школа, 1991.
4. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.